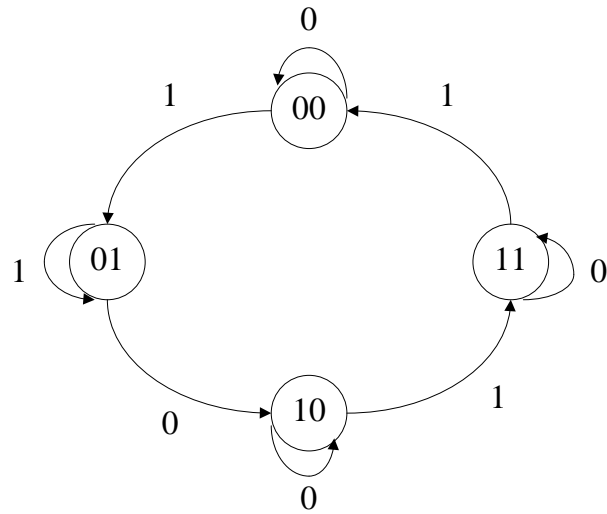


Chapter 10

Sequential Logic Design

Design



Design the sequential circuit using J-K Flip-Flop

$Q_n Q_{n+1}$		$J_n K_n$
0	0	0 X
0	1	1 X
1	0	X 1
1	1	X 0

Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs		$X=1$	
	$X=0$	$X=1$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$
00	00	01	0 X			
01	10	01	1 X			
11	11	00	X 0			
10	10	11	X 0			

Design (Contd.)

$Q_n Q_{n+1}$	$J_n K_n$
0 0	0 X
0 1	1 X
1 0	X 1
1 1	X 0

Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs		$\chi = 1$	
	$\chi = 0$	$\chi = 1$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$
0 0	0 0	0 1	0 X		0 X	
0 1	1 0	0 1	1 X		0 X	
1 1	1 1	0 0	X 0		X 1	
1 0	1 0	1 1	X 0		X 0	

Design (Contd.)

$Q_n Q_{n+1}$	$J_n K_n$
0 0	0 X
0 1	1 X
1 0	X 1
1 1	X 0

Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs			
	$Q_1 Q_2$		$x=0$		$x=1$	
	$x=0$	$x=1$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$
0 0	0 0	0 1	0 X		0 X	
0 1	1 0	0 1	1 X		0 X	
1 1	1 1	0 0	X 0		X 1	
1 0	1 0	1 1	X 0		X 0	

Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs			
	$Q_1 Q_2$		$x=0$		$x=1$	
	$x=0$	$x=1$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$
0 0	0 0	0 1		0 X		1 X
0 1	1 0	0 1		X 1		X 0
1 1	1 1	0 0		X 0		X 1
1 0	1 0	1 1		0 X		1 X

Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs			
	$x=0$	$x=1$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$
00	00	01	0X	0X	0X	1X
01	10	01	1X	X1	0X	X0
11	11	00	X0	X0	X1	X1
10	10	11	X0	0X	X0	1X

J_1 :

$Q_1 \backslash Q_2$	0	1
0	0	0
1	1	0
X	X	X

$$J_1 = Q_2 x'$$

$Q_1 \backslash Q_2$	0	1
0	0	1
1	X	X
X	X	X

$$J_2 = x$$

K_1 :

$Q_1 \backslash Q_2$	0	1
0	X	X
1	X	X
X	X	X

$$K_1 = Q_2 x$$

K_2 :

$Q_1 \backslash Q_2$	0	1
0	X	X
1	1	0
X	X	X

$$K_2 = Q_1' x' + Q_1 x$$

$Q_1 \backslash Q_2 x$	00	01	11	10
0				1
1	x	x	x	x

$$J_1 = Q_2 x'$$

$Q_1 \backslash Q_2 x$	00	01	11	10
0		1	x	x
1		1	x	x

$$J_2 = x$$

$Q_1 \backslash Q_2 x$	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1			1	

$$K_1 = Q_2 x$$

$Q_1 \backslash Q_2 x$	00	01	11	10
0	x	x		1
1	x	x	1	

$$K_2 = Q_1' x' + Q_1 x$$

Design (Contd.)

$Q1_n \backslash Q2_n x$	00	01	11	10
0				1
1	x	x	x	x

$$J1_n = Q2_n x'$$

$Q1_n \backslash Q2_n x$	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1			1	

$$K1_n = Q2_n x$$

$Q1_n \backslash Q2_n x$	00	01	11	10
0		1	x	x
1		1	x	x

$$J2_n = x$$

$Q1_n \backslash Q2_n x$	00	01	11	10
0	x	x		1
1	x	x	1	

$$K2_n = Q1'_n x' + Q1_n x$$

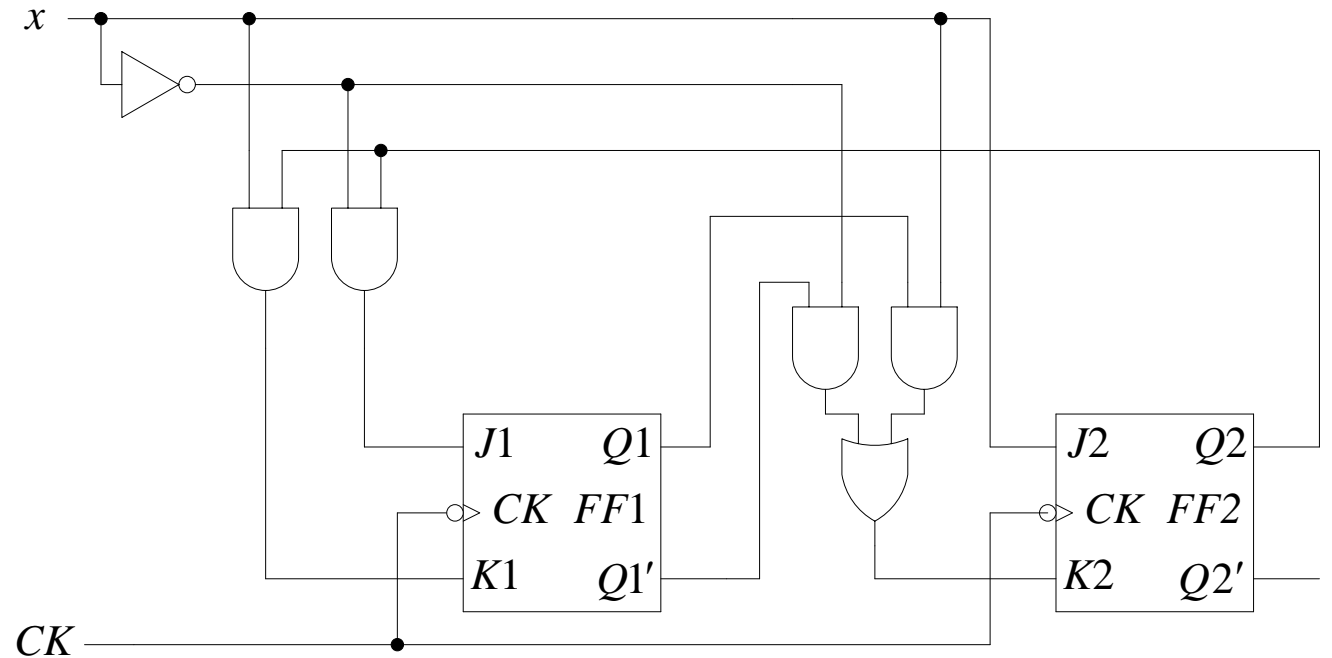


Table 10.13 Excitation for the sequential circuit specified by the state table of Table 10.4.

Present state $Q1_n Q2_n Q3_n$	Next state $Q1_{n+1} Q2_{n+1} Q3_{n+1}$		Flip-flop inputs						Output z				
			$x = 0$			$x = 1$			Input x 0 1				
	$S1_n$	$R1_n$	$S2_n$	$R2_n$	$S3_n$	$R3_n$	$S1_n$	$R1_n$			$S2_n$	$R2_n$	$S3_n$
	$x = 0$	$x = 1$											
001	001	010	0x	0x	x0		0x	10	01			0	0
010	011	100	0x	x0	10		10	01	0x			0	0
011	001	100	0x	01	x0		10	01	01			0	0
100	101	100	x0	0x	10		x0	0x	0x			0	1
101	001	100	01	0x	x0		x0	0x	01			0	1

$S1_n$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00			0	0
01	0	1	1	0
11				
10	x	x	x	0

$R1_n$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00			x	x
01	x	0	0	x
11				
10	0	0	0	1

$S1_n$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x	0	0
01	0	1	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	0

$R1_n$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x	x	x
01	x	0	0	x
11	x	x	x	x
10	0	0	0	1

$$S1_n = Q2_n x$$

$$R1_n = Q3_n x'$$

$S1_n = Q2_n x$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x		
01		1	1	
11	x	x	x	x
10	x	x	x	

$R1_n = Q3_n x'$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x	x	x
01	x			x
11	x	x	x	x
10				1

$S2_n = Q1_n' Q2_n' x$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x	1	
01	x			
11	x	x	x	x
10				

$R2_n = Q2_n x + Q2_n Q3_n$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x		x
01		1	1	1
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$S3_n = x'$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x		x
01	1			x
11	x	x	x	x
10	x			x

$R3_n = x$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x	1	
01		x	1	
11	x	x	x	x
10		x	1	

$z = Q1_n x$

$Q1_n Q2_n$	$Q3_n = 0$	$Q3_n = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	x	x		
01				
11	x	x	x	x
10		1	1	

Step 7. The logic diagram is shown in Figure 10.10.

$$\begin{aligned} S1_n &= Q2_n x \\ R1_n &= Q3_n x' \\ S2_n &= Q1'_n Q2'_n x \\ R2_n &= Q2_n x + Q2_n Q3_n \\ S3_n &= x' \\ R3_n &= x \\ z &= Q1_n x \end{aligned}$$

