

1.	Present State $Q_1 Q_2$	Next State $Q_1 Q_2$		Flip-Flop Inputs				Output, $Z_1 Z_2$	
		$Q_1 Q_2$		$x=0$ $x=1$				$x=0$ $x=1$	
		$x=0$	$x=1$	D_1	D_2	D_1	D_2	$x=0$	$x=1$
	00	00	10	0	0	1	0	11	01
	01	11	01	1	1	0	1	00	11
	11	11	10	1	1	1	0	01	10
	10	01	11	0	1	1	1	10	01

 D_1 :

x	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	1
10	0	1

 D_2 :

x	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	0
10	1	1

$$D_1 = Q_2'x + Q_1 Q_2 + Q_2 x'$$

$$D_2 = Q_1 Q_2' + Q_1' Q_2 + Q_2 x'$$

 Z_1 :

x	0	1
00	1	0
01	0	1
11	0	1
10	1	0

$$Z_1 = Q_2'x' + Q_2 x$$

 Z_2 :

x	0	1
00	1	1
01	0	1
11	1	0
10	0	1

$$Z_2 = Q_1' Q_2' + Q_1' x + Q_2' x + Q_1 Q_2 x$$

Logic Diagram